



V 1.0 June 12, 2025

CheatSheet Digital Design


Fs 2025 – Prof. Dr. Paul Zbinden

Autoren: Ricca Aaron

<https://github.com/Rin-Ha-n/DigDes>


1 Introduzione

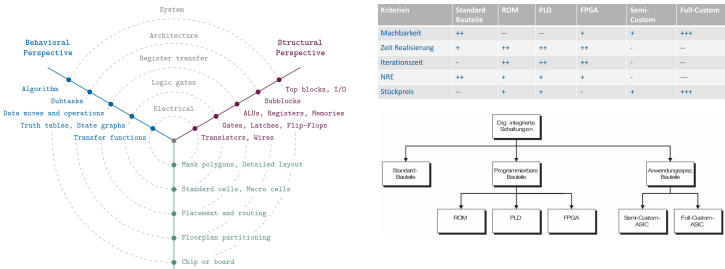1.1 Scelta/caratteristiche dei componenti



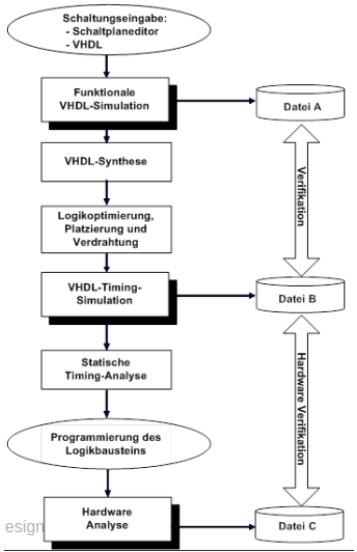1.2 Guida al design

- Design / Entry
- Funktionale Simulation
- Synthese
 - Logikoptimierung
 - Platzierung
 - Verdrahtung
- Implementierung
- Timing Simulation
- Statische Timing Analyse
- Herstellungsdatenerzeugen



2 Programmazione VHDL

2.1 Library

Una libreria può contenere componenti e o pacchetti. I componenti sono descrizione di circuiti e realizzazione specifiche, vengono memorizzati nella libreria in modo da poter essere riutilizzati più volte e da più progettisti contemporaneamente. I blocchi di codice di una libreria sono memorizzati in forma compilata, direttamente eseguibile.

Contenuto di una libreria: Components, Packages, Functions, Procedures, Declarations.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all; -- CPP: using namespace std;
3 use ieee.numeric_std.all; -- Solo per operazioni aritmetiche
  ↳ per vettori
```

L'entità descrive il componente del progetto. In primo luogo l'entità descrive l'interfaccia (schnittstelle) del componente.

2.2 entity

```
1 entity <entity name> is
2 port (
3     {<port_name> : <mode> <type>;}
4 );
5 end entity <entity name>;
```

L'architettura descrive il comportamento del componente, come funziona e come è realizzato.

2.3 architecture

```
1 architecture <architecture_type> of <entity_name> is
2     [type_declaration]
3     [subtype_declaration]
4     [constant_declaration]
5     [signal_declaration]
6     [component_declaration]
7
8 begin
9     -- codice di architettura
10 end <architecture_type>;
```

2.4 Port mapping

Il port mapping è utilizzato per collegare le porte dell'entità con i segnali dell'architettura.

```
1 U1: entity_name
2 port map (
3     <port_name> => <signal_name>,
4     <port_name> => <signal_name>
5 );
```

2.4.1 Esempio

```
1 architecture structural of half_adder is
2 component xor2
3 port (
4     in1, in2 : in bit;
5     oup      : out bit
6 );
7 end component;
8
9 component and2
10 port (
11     in1, in2 : in bit;
12     oup      : out bit
13 );
14 end component;
15
16 begin
17     -- instantiation of ocmponents XOR2 and AND2
18     -- Mappatura esplicita
19     U1 : xor2
20     port map (
21         in1 => q,
22         in2 => p,
23         oup => s
24     );
25     -- Mappatura implicita
26     U2 : and2
27     port map (p, q, s) -- L'ordine delle porte segue
28         ↳ quello della dichiarazione del
29         ↳ componente!
```

2.5 component

I componenti sono utilizzati per definire le porte di un'entità, in modo da poterla utilizzare in altre entità.

```
1 component <component_name> is
2 port (
3     {<port_name> : <mode> <type>;}
4 );
5 end component <component_name>;
```

2.6 Processi

I processi sono sezioni di codice che vengono eseguite ogni volta che un **Segnale sensibile** nella lista sensibile cambia di stato.

```
1 process (clk, reset)
2 begin
3     if reset = '1' then
4         -- codice di reset
5     elsif rising_edge(clk) then
6         -- codice di clock
7     end if;
8 end process;
```

2.7 Tipi

- <architecture_type> = Behavioral | Structural | RTL | Dataflow | Tb
- <mode> = in | out | inout
- <type> = bit | bit_vector | std_ulogic | std_ulogic_vector | integer | boolean

2.7.1 <architecture_type>

Behavioral: si occupa di descrivere il comportamento del circuito, senza preoccuparsi della struttura fisica. Alto livello di astrazione.

```
1 if rising_edge(clk) then
2     if A = '1' then
3         Y <= B;
4     end if;
5 end if;
```

Structural: si occupa di descrivere la struttura fisica del circuito, utilizzando componenti e connessioni tra di essi. Medio livello di astrazione.

```
1 U1: and_gate port map (A => A, B => B, Y => Y1);
2 U2: or_gate port map (A =1, B => C, Y => Y);
```

RTL: si occupa di descrivere il circuito a livello di registro e logica combinatoria, utilizzando registri e porte logiche. Basso livello di astrazione.

```
1 if rising_edge(clk) then
2     reg1 <= A and B;
3     reg2 <= reg1 xor C;
4 end if;
```

Dataflow: si occupa di descrivere il circuito a livello di flusso di dati, utilizzando porte logiche e segnali. Basso livello di astrazione.

```
1 Y <= (A and B) or (not C);
```

Tb: si occupa di descrivere il circuito a livello di testbench, utilizzando segnali di test e componenti di test.


```
1 A <= '0'; wait for 10 ns;
2 A <= '1'; wait for 10 ns;
3 assert (Y = expected_value) report "Test failed" severity
  ↳ error;
```

2.7.2 <type>

- **bit**: rappresenta un singolo bit, con valori '0' e '1'.
`signal A : bit;`
- **bit_vector**: rappresenta un vettore di bit, con valori '0' e '1'.
`signal B : bit_vector(7 downto 0); -- vettore di 8 bit`
- **std_logic**: rappresenta un singolo bit con valori '0', '1'.
`signal C : std_logic;`
- **std_logic_vector**: rappresenta un vettore di std_logic, con valori '0', '1'.
`signal D : std_logic_vector(7 downto 0);`
- **std_ulogic**: rappresenta un singolo bit con valori '0', '1', 'Z' (alta impedenza) e 'X' (indeterminato).
`signal E : std_ulogic;`
- **std_ulogic_vector**: rappresenta un vettore di std_ulogic, con valori '0', '1', 'Z' e 'X'.
`signal F : std_ulogic_vector(7 downto 0);`
- **integer**: rappresenta un numero intero, con valori compresi tra -2^{31} e $2^{31}-1$ (è necessario definire l'intervallo di utilizzo).
`signal G : integer range 0 to 255; -- intervallo di utilizzo`
- **boolean**: rappresenta un valore booleano, con valori true e false.
`signal H : boolean; -- true or false`


3 State machine

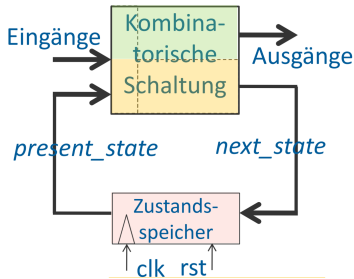Le **Finite State Machine** (FSM) sono circuiti sequenziali che possono essere in uno stato tra un insieme finito di stati. La transizione tra gli stati avviene in base a segnali di ingresso ed è regolata da segnali di clock e reset.



 
3.1 Medwedjew

Composta da una un blocco di logica combinatoria(G) che risolve la funzione desiderata e da un blocco di memoria(Z) che memorizza gli stati.
=> Gli Input e lo stato precedente della FSM vengono processati da una logica combinatoria(G)
=> Il risultato della logica viene memorizzato nella Zustandspeicher(Z)
=> L'uscita è esattamente la copia di tutti gli stati memorizzati(s).



 
3.2 Moore

Come Medwedjew ma con una logica dedicata sul ramo di output(s).
Tipicamente utile per output più complessi/numerosi rispetto agli stati memorizzati($k \neq n$).
=> logica combinatoria aggiuntiva sul ramo d'uscita (F)
=> Più efficiente di Medwedjew per la memorizzazione degli stati



 3.3 Mealy

Si tratta della Versione Moore dove la logica sul ramo d'uscita è dipendente anche a segnali provenienti direttamente dagli input della FSM
=> Necessaria se y dipende asincronamente da delle entrate
=> Più complessa, spesso riducibile a Moore



3.4 Codice scheletro FSM (f,g,z)

3.5 Codifica degli stati

Gli stati di una FSM possono essere codificati in diversi modi, tra cui:

- **Codifica binaria**: ogni stato è rappresentato da un codice binario unico.
- **Codifica Gray**: simile alla codifica binaria, ma le transizioni tra stati adiacenti cambiano solo un bit alla volta.
- **Codifica one-hot**: ogni stato è rappresentato da un bit attivo, con tutti gli altri bit a zero.
- **Codifica one-cold**: simile alla codifica one-hot, ma solo un bit è a zero e tutti gli altri sono attivi.